



# Amplificatore per Chitarra

Di: Rinaldi Alberto  
Lodrini Michele


5^BZ

I.P.S.I.A. Moretto Anno Scolastico 2003/04


# Amplificatore Per chitarra Perché?

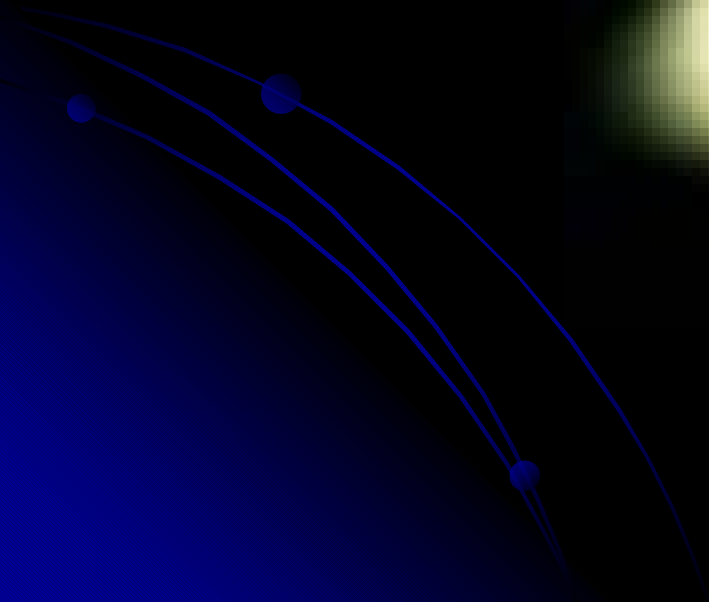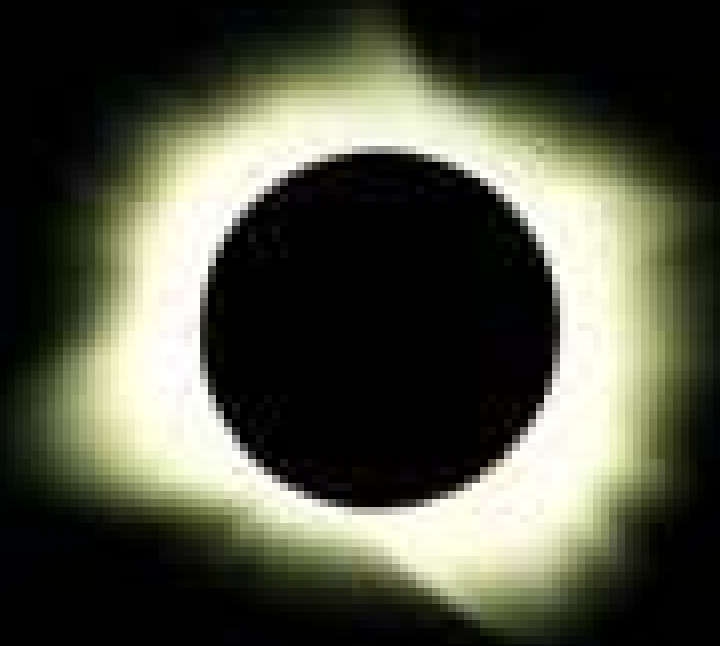

# Metodo Di Lavoro

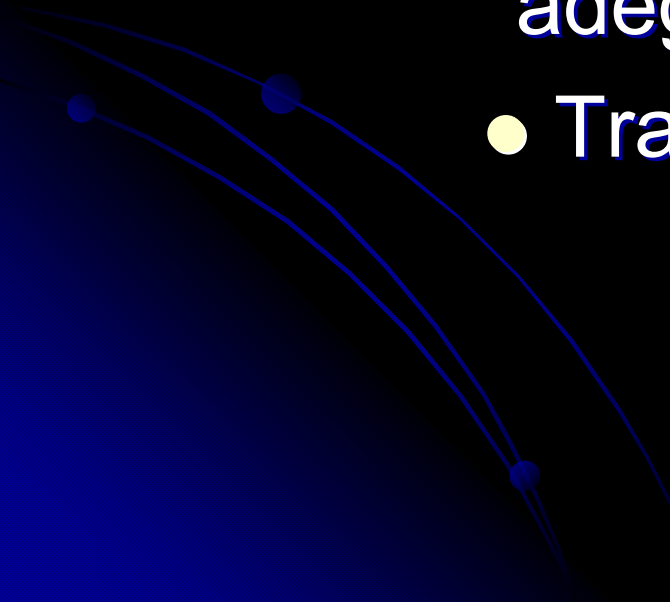
- Circuito di Amplificazione di Potenza con adeguata alimentazione...
  - Circuito di Premamplificazione con adeguata alimentazione...
  - Trasformatore Toroidale
- 

# Il Circuito di Preamplificazione

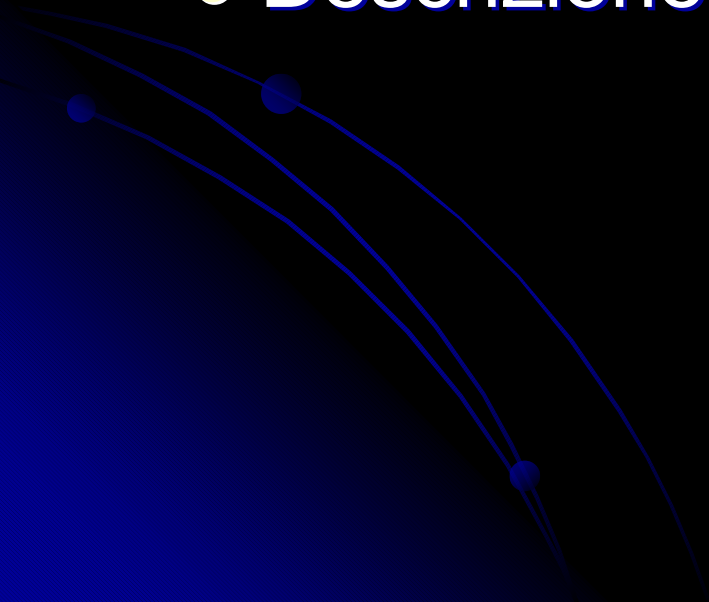- Spiegazione del circuito seguendo il percorso del segnale...
  - Descrizione dei vari componenti e della loro Funzione
- 

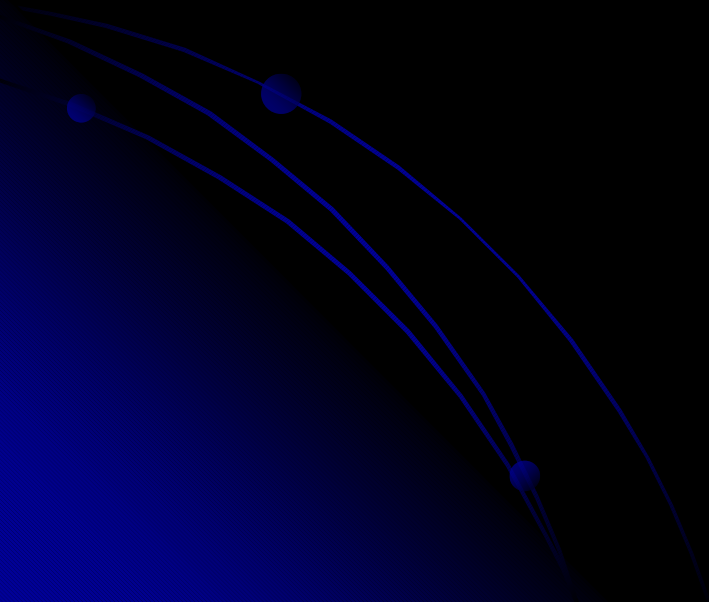
# Il Finale di Potenza

- Descrizione generale sugli amplificatori (finali) di potenza...



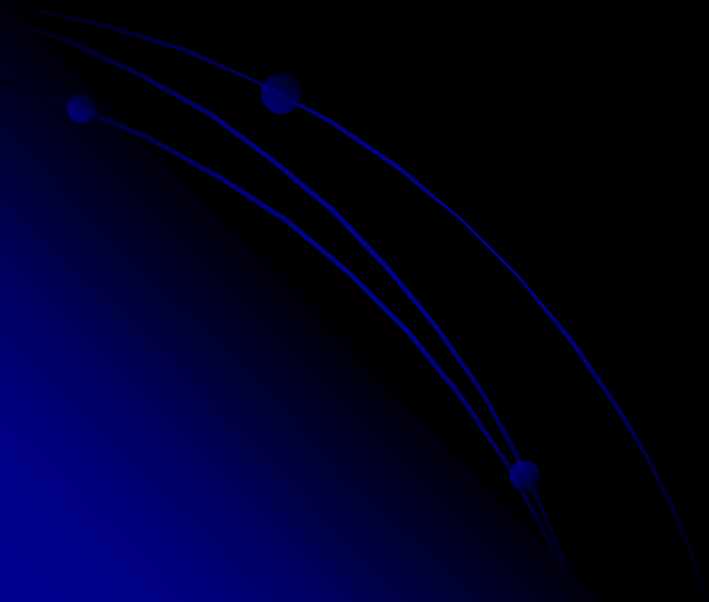
# Parliamo un po' dell'alimentazione!

- Descrizione generale sugli alimentatori che si utilizzano in un circuito amplificatore


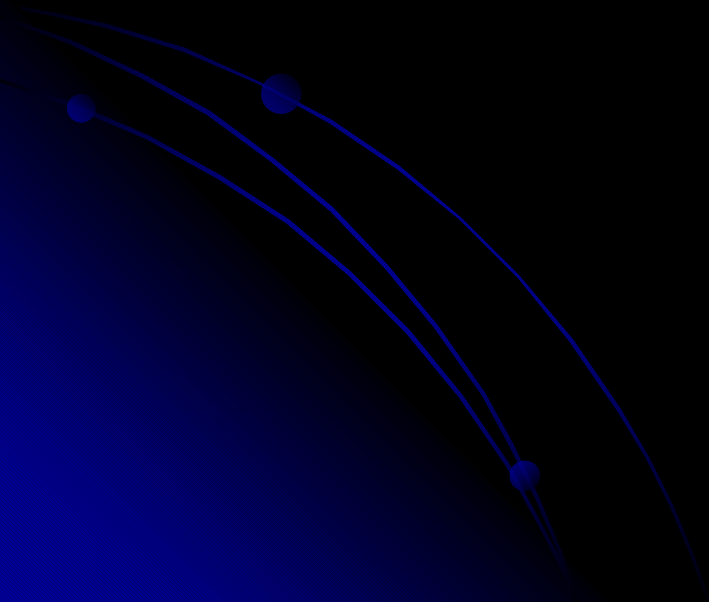
# Gli Altoparlanti

- Descrizione generale di un normale altoparlante utilizzato per scopi musicali



**Si ringrazia per  
la cortese  
attenzione della  
Commissione d'  
esame**

Un sentito ringraziamento da parte nostra verso  
l'Ingegnere Azzani e il Prof. Puzzi

Si ringrazia il sito web [www.Musicoff.com](http://www.Musicoff.com) per alcune  
informazioni teoriche contenute nella relazione